

Lab 2 “Miller Experiment 3”
Kurt Medley

Table 3 - 1

A	B	L(1)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

1. $L(1) = A + B$

E	F	L(3)	L(4)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

2. $(E + F) + -(E + F)$

A	B	L(1)	-A	-B	(A+B)	-(A+B)
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	0

3. $L(1) = -(A+B)$

E	F	L(3)	L(4)	(E+F)	-(E+F)	--(E+F)
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1

4. $L(3) = -(E+F)$

$L(4) = --(E+F)$

A	B	L(1)	AB	-(AB)
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0

5. $L(1) = -(AB)$

E	F	L(3)	L(4)	EF	-(EF)
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1

6. $L(3) = EF$

$L(4) = -(EF)$

7. $AB + -BC + AC = L(1)$

A	B	C	AB	AC	-BC	AB+(-BC)	(-BC)+AC	AB+AC	L(1)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

